

The background of the slide is a spiral-bound notebook with a brown cover and a white page. The spiral binding is on the left side. The text is centered on the page.

# *Verilog HDL* 设计举例


# 常用组合电路模块的设计

## 【例1】基本门电路的几种描述方法

$$F=(A \cdot B)' + B \cdot C \cdot D$$
 
### (1)调用门原语

```
module gate1(F,A,B,C,D);  
  output F;  
  input A,B,C,D;  
  wire F1,F2;  
  nand(F1,A,B);  
  and(F2,B,C,D);  
  or(F,F1,F2);  
endmodule
```



# 基本门电路的几种描述方法

## (2)用assign连续赋值语句描述

```
module gate2(F,A,B,C,D);  
output F;  
input A,B,C,D;  
assign F=~(A&B)|(B&C&D);  
endmodule
```

# 基本门电路的几种描述方法

## (3)用过程赋值语句

```
module gate3(F,A,B,C,D);  
output F;  
input A,B,C,D;  
reg F;  
always @(A or B or C or D)  
begin  
    F=~(A&B)|(B&C&D);  
end  
endmodule
```

# 4位全加器

## 【例2】 4位全加器

```
module add4 ( cout,sum,a,b,cin );  
output cout;  
output [3:0] sum;  
input [3:0] a,b;  
input cin;  
    assign {cout,sum}=a+b+cin;  
endmodule
```

# 3-8译码器

## 【例3】 3-8译码器

```
module decoder_38(out,in,en);  
    output [7:0]out;  
    input [2:0]in;  
    input en;  
    reg [7:0]out;  
    always @(in or en)  
    begin  
        if (en)  
            out=8'b11111111;  
        else  
            case(in)
```

```
        3'b000: out=8'b11111110;  
        3'b001: out=8'b11111101;  
        3'b010: out=8'b11111011;  
        3'b011: out=8'b11110111;  
        3'b100: out=8'b11101111;  
        3'b101: out=8'b11011111;  
        3'b110: out=8'b10111111;  
        3'b111: out=8'b01111111;  
    endcase  
end  
endmodule
```

# 数值比较器

## 【例4】4位数值比较器

```
module   compare4 ( equal,a,b );
```

```
output  equal;
```

```
input [3:0] a,b;
```

```
    assign equal=(a==b)? 1:0;
```

```
    /*如果两个输入信号相等, 输出为1,
```

```
    否则为0*/
```

```
endmodule
```

# 多路选择器1

## 【例5】 2选1 MUX

```
module mux2_1 ( out,a,b, sel );  
output out;  
input a,b,sel;  
assign out=sel ? a : b;  
endmodule
```



# 多路选择器2

## 【例6】 4选1 MUX

```
module mux4_1 ( out,in0,in1,in2,in3,sel );  
output out;  
input in0,in1,in2,in3;  
input [1:0]sel;  
reg out;  
always @(in0 or in1 or in2 or in3 or sel)  
begin  
    case(sel)  
        2'b00: out=in0;  
        2'b01: out=in1;  
        2'b10: out=in2;  
        default: out=in3;  
    endcase  
end  
endmodule
```

# 奇偶校验产生器


## 【例7】奇偶校验产生器

```
module parity(even,odd, data );  
output even,odd;  
input[7:0] data;  
assign odd ^= data;    //产生奇校验位  
assign even = ~odd;    //产生偶校验位  
endmodule
```

# 7段LED数码管译码器
 
## 【例8】 7段LED数码管译码器

```
module decode4_7(a,b,c,d,e,f,g,din);  
output a,b,c,d,e,f,g;  
input [3:0]din; //输入的4位BCD码  
reg a,b,c,d,e,f,g;  
always @(din)  
begin  
    case(din)  
        4'b0000:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111110;  
        4'b0001:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b0110000;
```




# 7段LED数码管译码器

```
4'b0010:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1101101;  
4'b0011:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111001;  
4'b0100:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b0110011;  
4'b0101:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1011011;  
4'b0110:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1011111;  
4'b0111:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1110000;  
4'b1000:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111111;  
4'b1001:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111011;  
default:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b0000000;  
endcase  
end  
endmodule
```

# 常用时序电路模块的设计
 
## 【例9】基本D触发器

```
module DFF(Q,D,CLK);  
    output Q;  
    input D,CLK;  
    reg Q;  
    always @(posedge CLK)  
        begin  
            Q=D;  
        end  
endmodule
```



# 带同步清0、置1端的D触发器

**【例10】** 带同步清0、置1端(高电平有效)的D触发器

```
module DFF2(Q,QN,D,CLK,SET,RESET);  
output Q,QN;  
input D,CLK,SET,RESET;  
reg Q,QN;  
always @(posedge CLK)  
begin  
    if (RESET)      begin    Q=0; QN=1;  end  
    else if(SET)     begin    Q=1; QN=0;  end  
    else             begin    Q=D; QN=~D; end  
end  
endmodule
```

# 带异步清0、置1端的D触发器

【例10】带异步清0、置1端(高电平有效)的D触发器

```
module DFF2(Q,QN,D,CLK,SET,RESET);  
output Q,QN;  
input D,CLK,SET,RESET;  
reg Q,QN;  
always @(SET or RESET)  
begin  
    if (RESET)    begin    Q=0; QN=1;    end  
    else if(SET)   begin    Q=1; QN=0;    end  
end  
always @(posedge CLK)  
begin  
    Q=D;QN=~D;  
end  
endmodule
```

# 数据锁存器

## 【例11】电平敏感的一位数据锁存器

```
module latch_1(Q,D,clk);
```

```
output Q;
```

```
input D,clk;
```

```
assign Q=clk ? D : Q;
```

```
/*
```

在时钟信号为高电平时，将输入端数据锁存；

否则，在时钟信号为低电平时，输出端保持不变。

```
*/
```

```
endmodule
```



# 数据锁存器

## 【例12】8位数据锁存器

```
module latch_8(Q,D,clk);  
    output [7:0]Q;  
    input [7:0]D;  
    input clk;  
    reg [7:0]Q;  
    always @(clk or D)  
        begin  
            if (clk)  
                Q=D;  
        end  
endmodule
```

# 数据寄存器

## 【例13】8位数据寄存器（异步清0）

```
module reg8(dout,din,clk,clr);  
    output [7:0]dout;  
    input [7:0]din;  
    input clk,clr;  
    reg [7:0]dout;  
    always @(posedge clk or posedge clr)  
        begin  
            if (clr)  dout=0;  
            else      dout=din;  
        end  
endmodule
```

# 移位寄存器

## 【例14】8位移位寄存器（同步清0）

```
module shifter8(dout,din,clk,clr);  
output [7:0]dout;  
input din,clk,clr;  
reg [7:0]dout;  
always @(posedge clk)  
begin  
    if (clr) dout=8'b00000000;  
    else begin  
        dout=dout<<1;  
        dout[0]=din;  
    end  
end  
endmodule
```

# 计数器

**【例15】4位同步清0、同步预置二进制计数器**

```
module counter4(out,cout,data,load,clr,clk);  
output[3:0] out;  
output cout;  
input[3:0] data;  
input load, clr,clk;  
reg[3:0] out;  
always @(posedge clk)  
begin  
    if (!clr) out=0;  
    else if (load) out=data;  
    else out =out+1;  
end  
assign cout=&out;  
endmodule
```

# 计数器

**【例16】4位同步清0、同步预置十进制计数器**

```
module counter10(out,cout,data,load,clr,clk);  
output[3:0] out;  
output cout;  
input[3:0] data;  
input load, clr,clk;  
reg[3:0] out;  
always @(posedge clk)  
begin  
    if (!clr) out=0;  
    else if (load) out=data;  
    else if (out==9) out=0;  
    else out =out+1;  
end  
assign cout=(out==9)?1:0;  
endmodule
```

# 小结

---

1. 用Verilog HDL设计组合电路模块。
2. 用Verilog HDL设计常用的时序电路模块。